 


Umgang mit dem Kursmaterial

- Das Kursmaterial ist durch das Copyright des Dozenten und/oder anderer Autoren geschützt.
- Das Material darf nur von Studenten der angegebenen Fachhochschule und nur zu Ausbildungszwecken im Rahmen des angegebenen Kurses verwendet werden.
- Die Veröffentlichung oder Verbreitung des Materials ist ausdrücklich untersagt. Dazu zählen das Veröffentlichen auf Webseiten, Onlinespeichern wie Dropbox, Verbreiten per Email, die Verwendung in Vorträgen oder Publikationen etc.

Vorlesung_09

Standard-Schaltnetze und -Schaltwerke



Technische Grundlagen der Informatik


Prof. Dr. Claus Fühner
Fakultät Informatik

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
Braunschweig/Wolfenbüttel




Standard-Schaltnetze

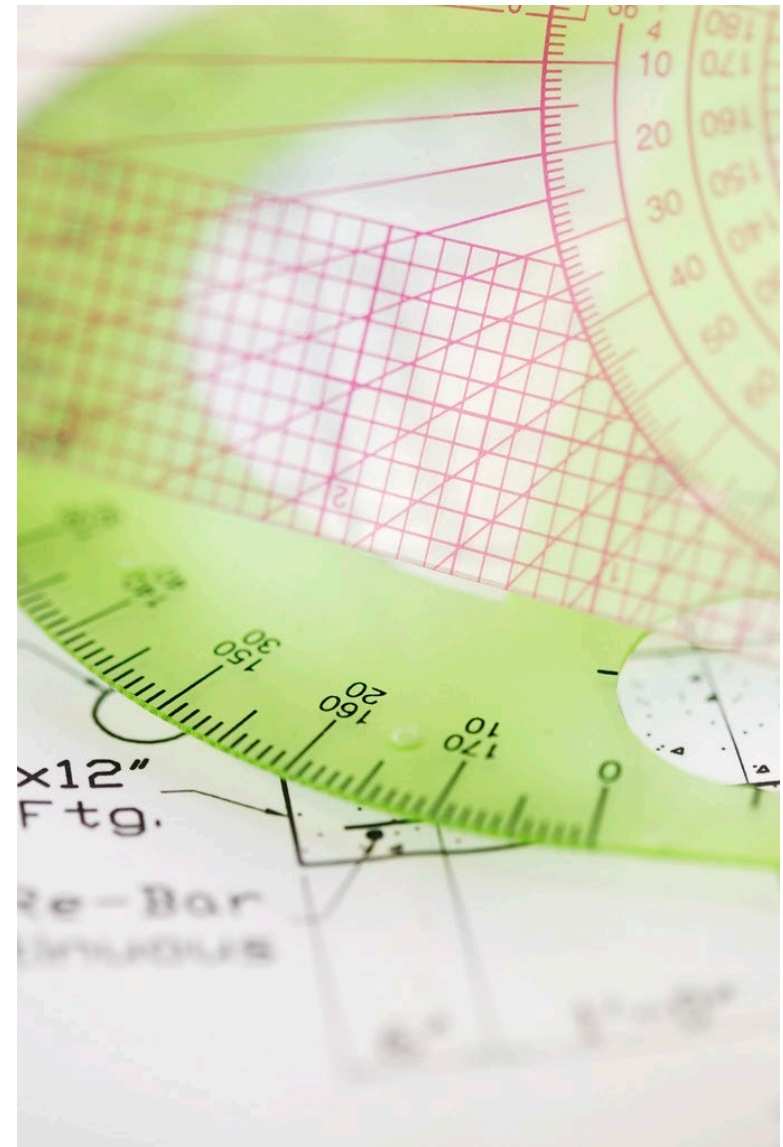- Multiplexer
- Demultiplexer
- Programmierbare Logik
- Standard-Schaltwerke
 - (Auffang-)Register
 - Schieberegister
 - Zähler




Analogie

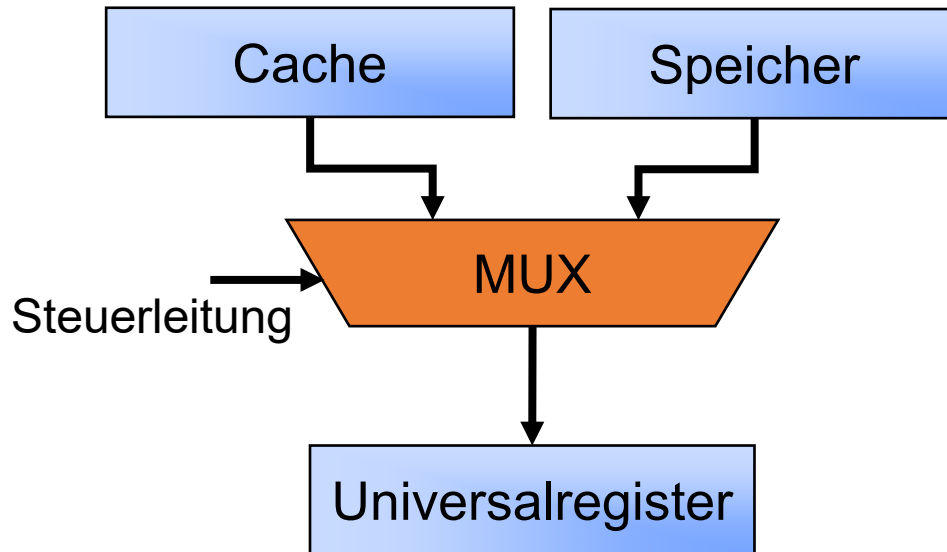Ein Multiplexer führt mehrere Datenquellen in einem Ausgang zusammen, wobei die gewünschte Datenquelle über eine Steuerleitung ausgewählt wird. Beispiel (aus CPU):



 Analogon Schienenverkehr:
der Multiplexer entspricht einer
(stumpf befahrenen) Weiche




Beschreibung


Eigenschaften:

- Baustein mit mehreren Eingängen und einem Ausgang
- Über n Steuerleitungen wird einer der 2^n Eingänge durchgeschaltet


 
Schaltbild und logisches Verhalten eines 1 aus 4 Multiplexers:



s ₁	s ₀	y
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

 

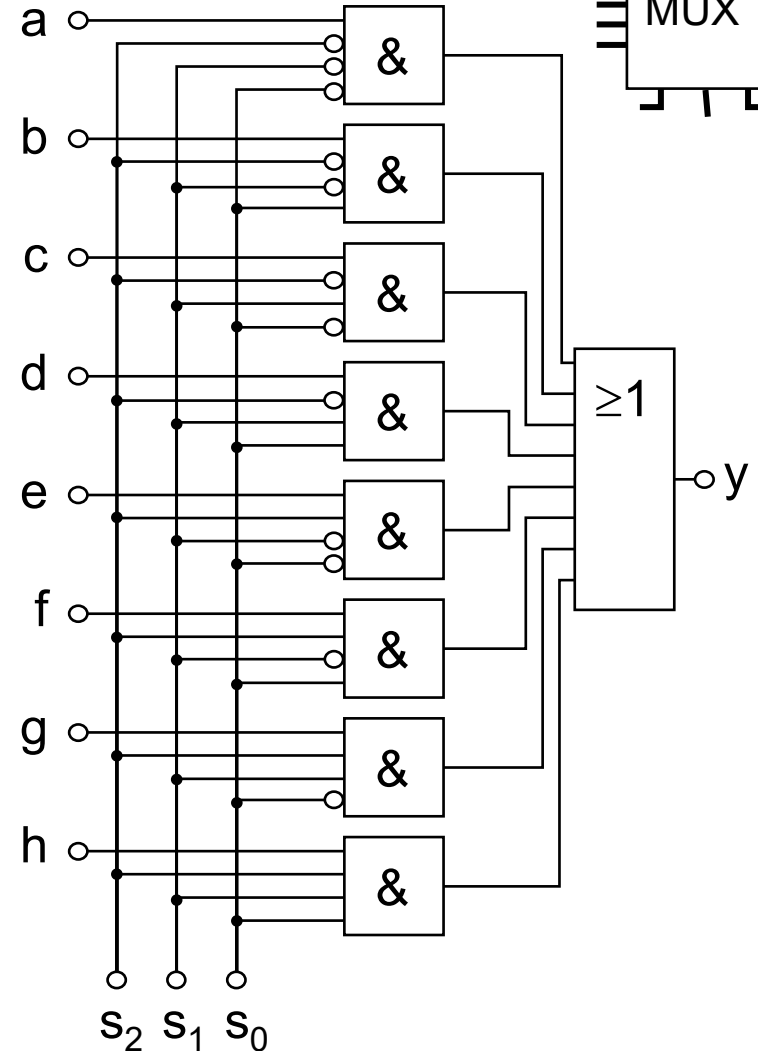 Realisierung 8:1 MUX als zweistufige Logik





s ₂	s ₁	s ₀	y
0	0	0	a
0	0	1	b
0	1	0	c
0	1	1	d


s ₂	s ₁	s ₀	y
1	0	0	e
1	0	1	f
1	1	0	g
1	1	1	h

Realisierung beliebiger Schaltfunktionen

- Struktur des internen Schaltnetzes eines Multiplexers aus AND und OR entspricht genau der DNF
- $2^n:1$ Multiplexer ermöglichen die Realisierung einer DNF mit n Eingangsvariablen
- Eingangsvariablen mit Steuerungseingängen s_0, s_1, \dots verbinden
- Eingang auf 1 setzen, wenn Minterm vorhanden ($y=1$ für Eingangsvariablen). Sonst 0.
- Multiplexer sind als **fertige Bausteine** erhältlich, z. B. 74HC151 8:1 MUX

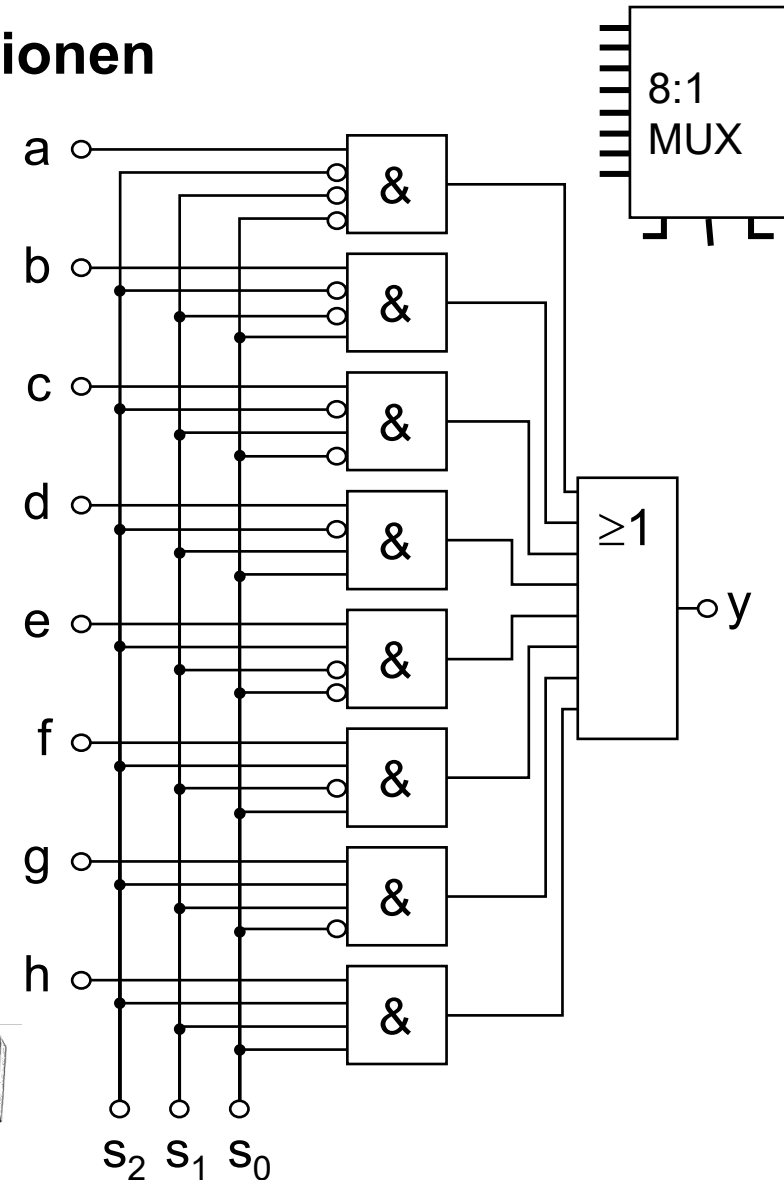 

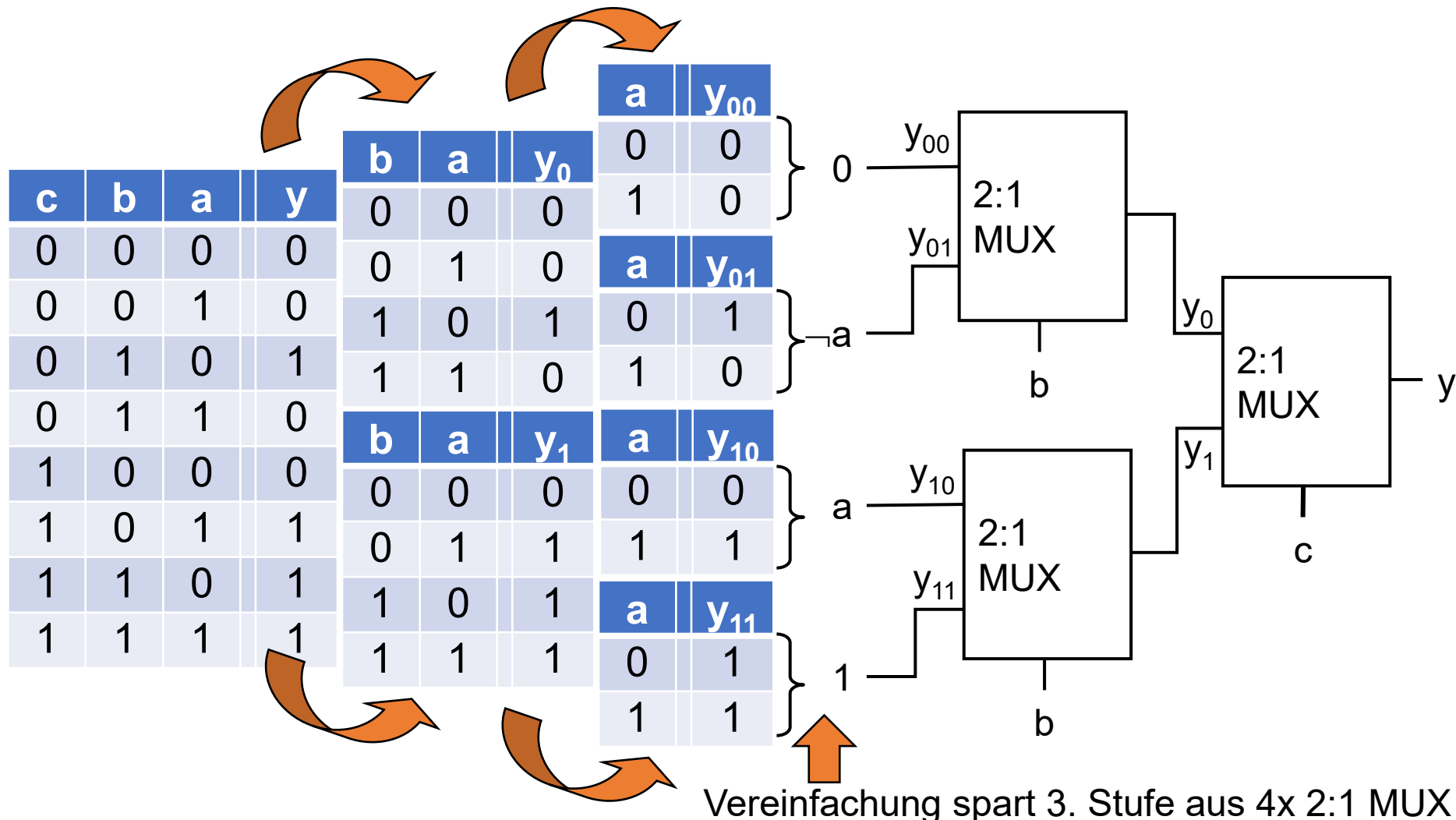Realisierung beliebiger Schaltfunktionen mit 2:1 MUX



Vereinfachung spart 3. Stufe aus 4x 2:1 MUX


Beschreibung

Eigenschaften:


- Umkehrung der Multiplexer-Funktionalität
- Ein Eingang wird abhängig von n Steuerleitungen auf einen von 2^n Ausgängen geschaltet

Schaltbild und logisches Verhalten eines 1 auf 4 Demultiplexers:


Wie sieht das Schaltnetz aus?

 

s_1	s_0	a	b	c	d
0	0	e	0	0	0
0	1	0	e	0	0
1	0	0	0	e	0
1	1	0	0	0	e

 

Realisierung 1:4 Demultiplexer

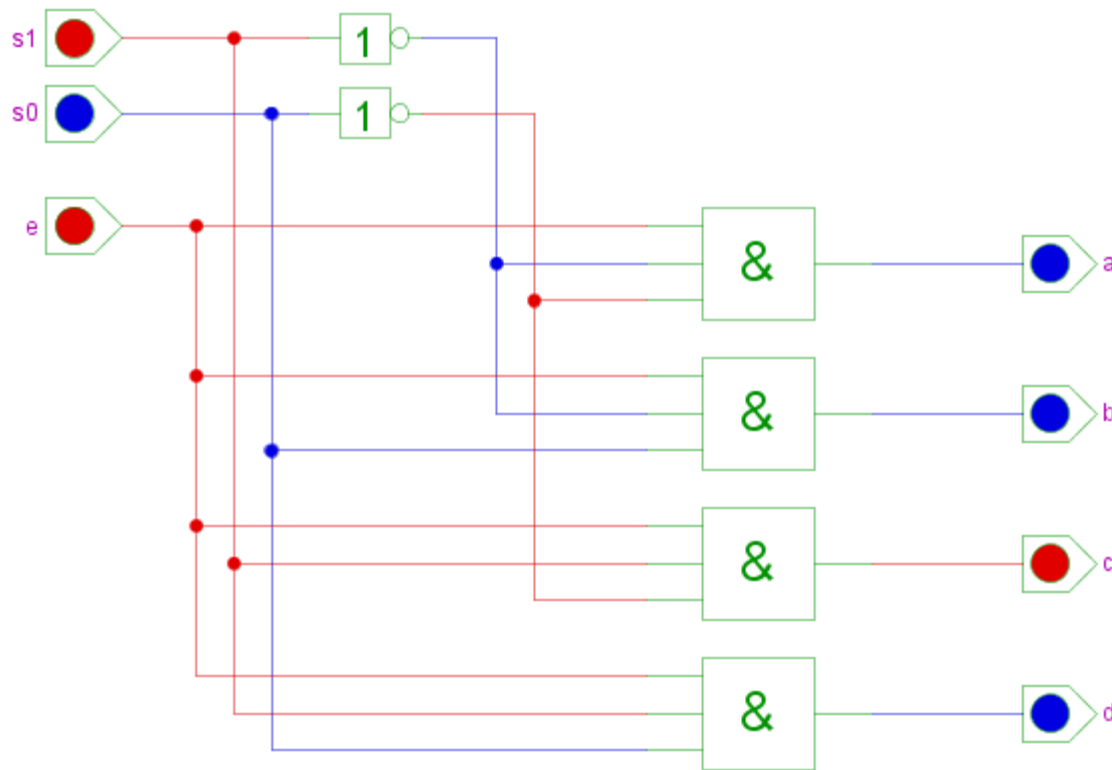




Realisierung beliebiger Schaltfunktionen


- Setze den Eingang des Demultiplexers auf $e=1$
- Der Demultiplexer erzeugt alle 2^n Minterme seiner n Steuerleitungen
- Ein ODER-Gatter erzeugt die Einsmenge der Funktion

c	b	a	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

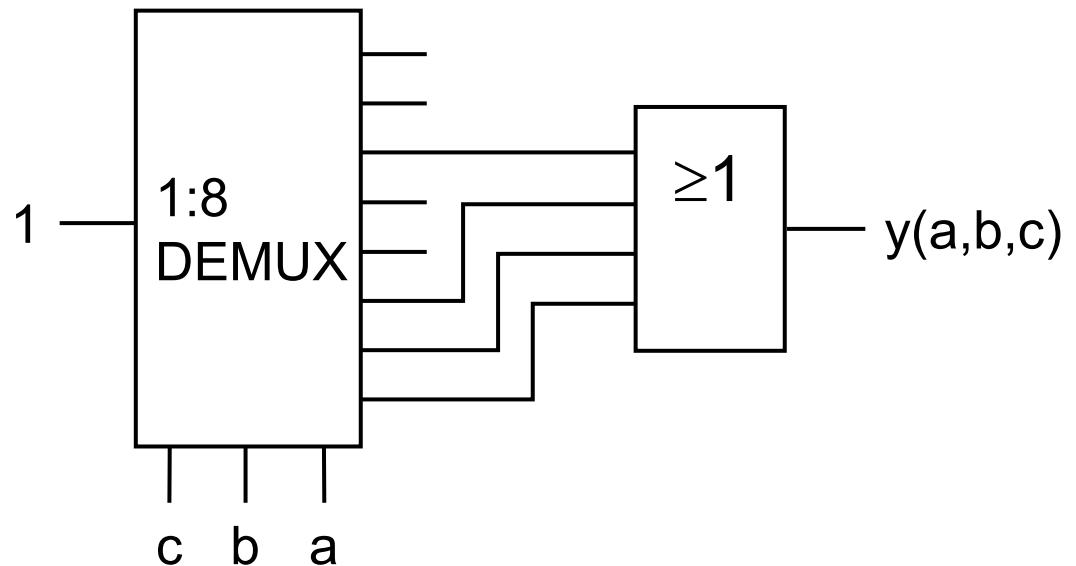




Prinzip

 


- Oberbegriff: PLD Programmable Logic Device
- PLA (Programmable Logic Array): AND-Array veränderbar, OR-Array veränderbar
- PAL (Programmable Array Logic): AND-Array veränderbar, OR-Array fest
- PROM (Programmable Read Only Memory): AND-Array fest, OR-Array veränderbar

Beispiel

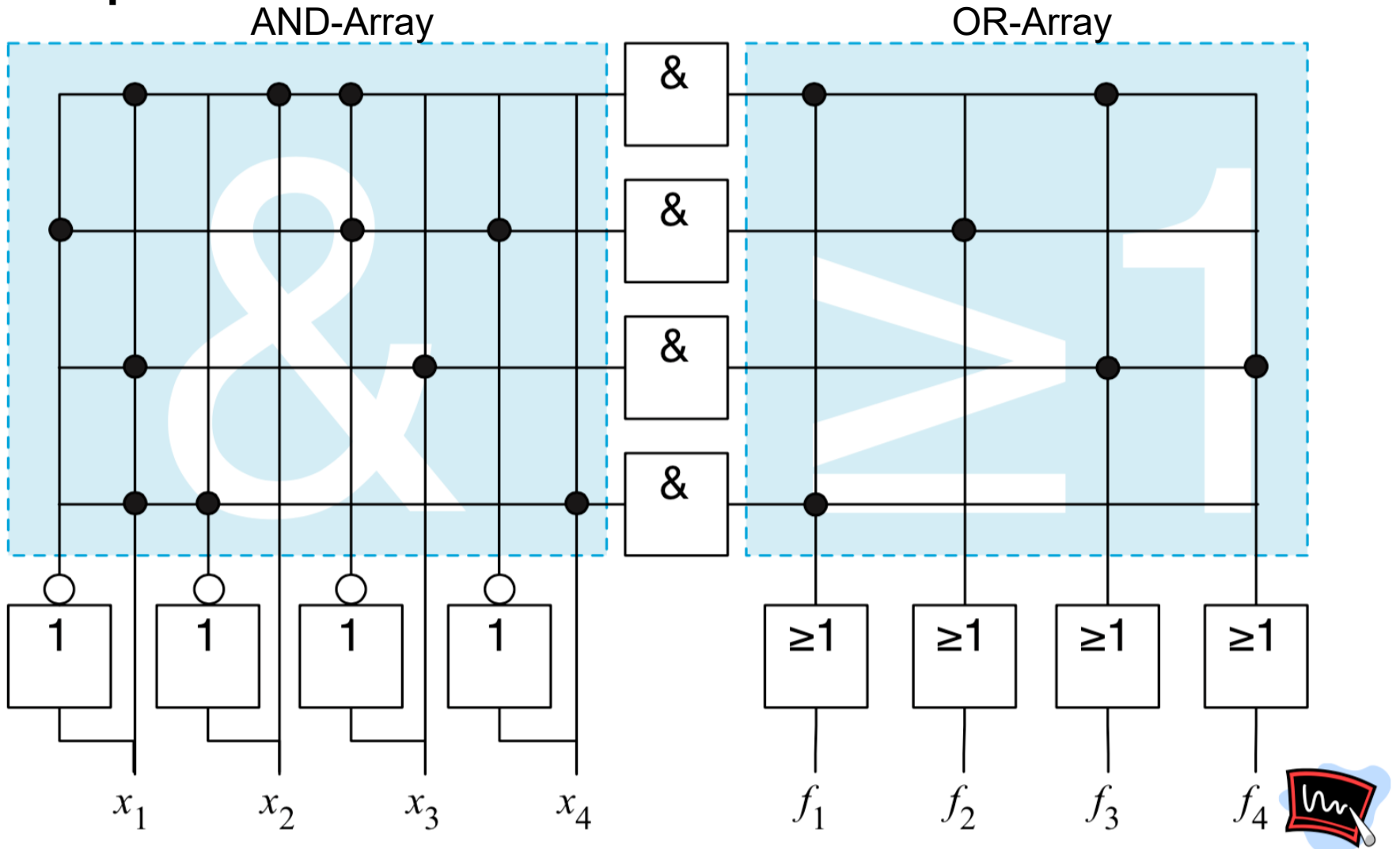


 - Standard-Schaltnetze
 - Multiplexer
 - Demultiplexer
 - Programmierbare Logik



Standard-Schaltwerke

 
- (Auffang-)Register
- Schieberegister
- Zähler






Register

- Aufbau
 - Aneinanderreihung von einzelnen Flipflops
 - "Breite" des Registers = Anzahl der Flipflops
 - Typische Bit-Breiten: 8, 16, 32, 64, 128
 - Alle Flipflops teilen sich dieselbe Taktleitung
- Anwendung: Schneller Speicher in Prozessoren
 - für den Programmierer und direkt ansprechbar
 - für Zwischenergebnisse, Anzahl variiert
- Eingänge und Ausgänge
 - n-fach entsprechend den Einzelflipflops:
z.B. D, Set oder Reset
 - 1-fach (ein Eingang wirkt auf alle Flipflops des Registers): Takteingang clk , Aktivierung (Enable) e
- Variationen (später!)
 - Schieberegister
 - Universalregister, Akkumulator

 


Enable-Logik


- Für Nutzung in größeren Schaltungen:
Enable-Eingang e zur Aktivierung
- Schaltung reagiert nur auf Eingangssignale, wenn $e=1$ und Takt
- Für Register:
 - Datenwort am Eingang nur in speichern bei positiver Taktflank und $e=1$
 - Zustand halten bei $e=0$
- Realisierung für positiv taktflankengesteuerte Elemente z. B. durch Vorverarbeitung Taktsignal
 - Variante 1 manchmal problematisch
 - Variante 2 mit D-Latch

 

Variante 1


 


Variante 2

 


RTL-Darstellung

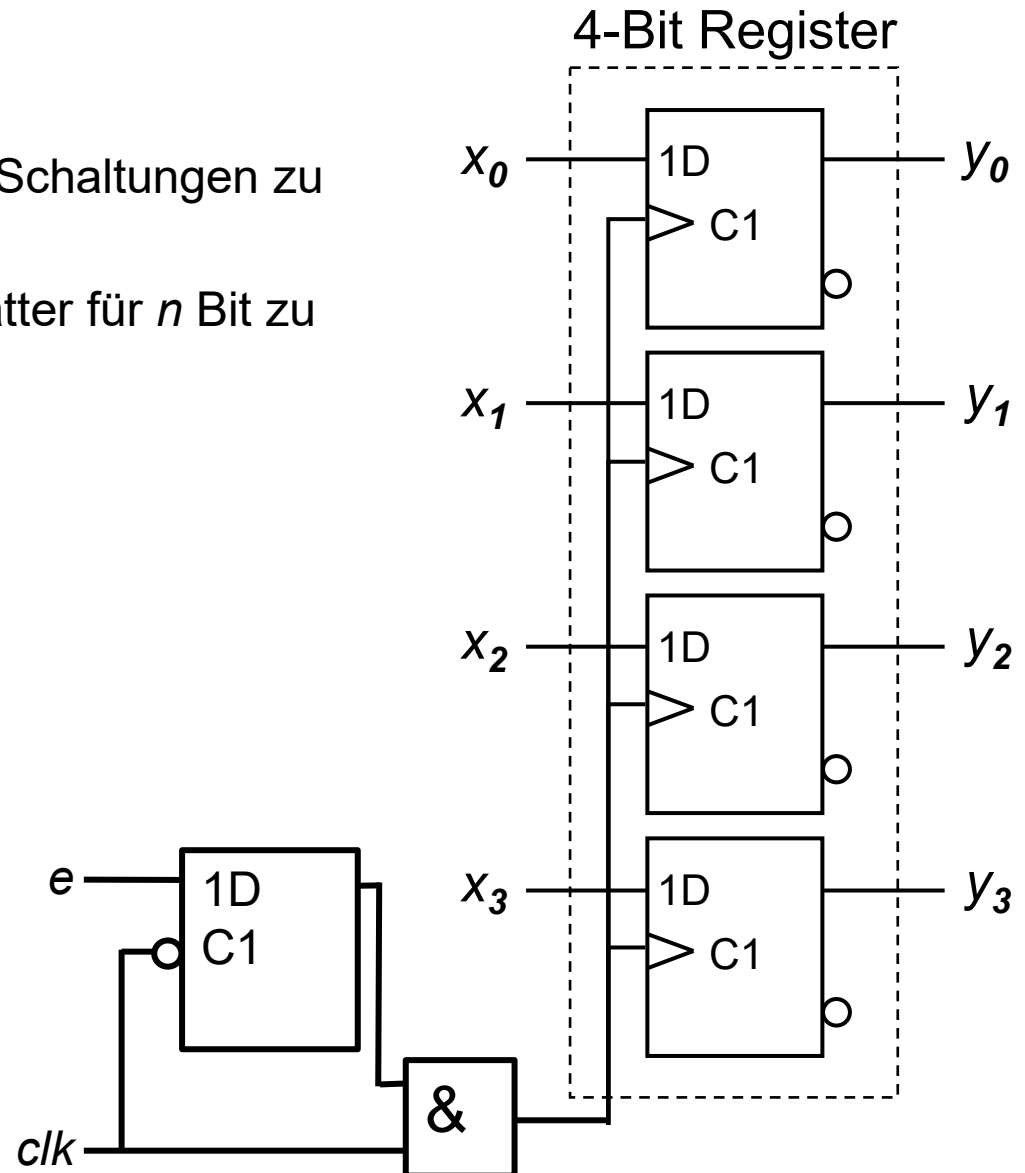 - Gatter-Darstellung für größere Schaltungen zu kleinteilig
- Zusammenfassen einzelner Gatter für n Bit zu einem Schaltsymbol



Register in einer einfachen CPU


 
- Mit einem Register und einer Recheneinheit (ALU) lässt sich schon ein wesentlicher Teil einer einfachen CPU aufbauen:




- Der **Akkumulator**
 - ist ein Register und ist Quelle und Ziel von arithmetischen Operationen.
 - kann aus (externem) Speicher und ALU gespeist werden.

Agenda

  
- Standard-Schaltnetze
 - Multiplexer
 - Demultiplexer
 - Programmierbare Logik
- Standard-Schaltwerke
 - (Auffang-)Register
 - Schieberegister
 - Zähler




Aufbau und Funktion

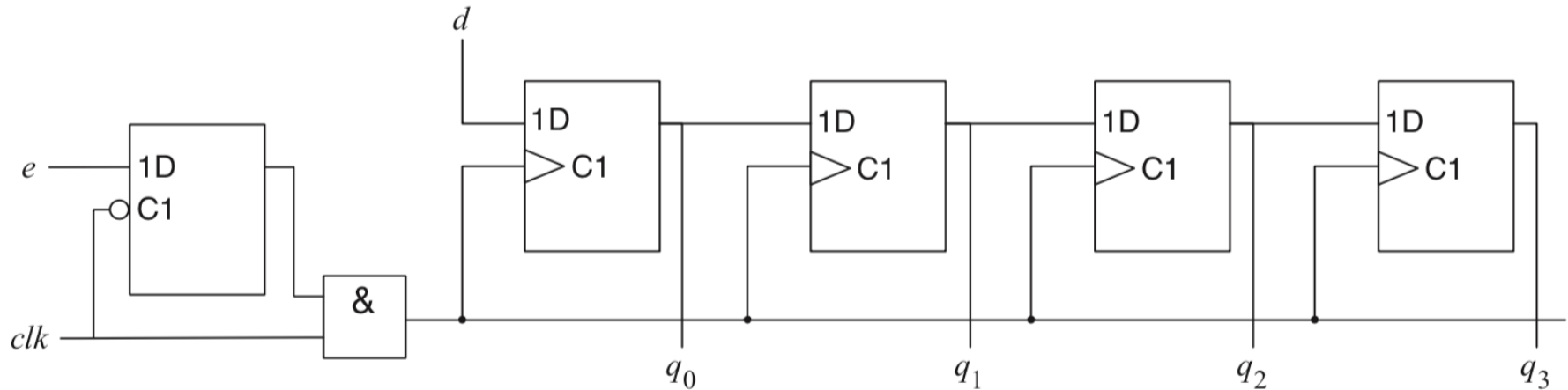

 
- Ein **n -Bit Schieberegister** hat einen Eingang d und n parallele Ausgänge q_0, q_1, \dots, q_{n-1}
- Mit jedem Takt wird das Eingangssignal d nach rechts weitergeschoben:
 $d \Rightarrow q_0, q_0 \Rightarrow q_1, \dots, q_{n-2} \Rightarrow q_{n-1}$
- Realisierung z.B. in Serie geschaltete D-Flipflops
- Synchrone Taktung



Erweiterung


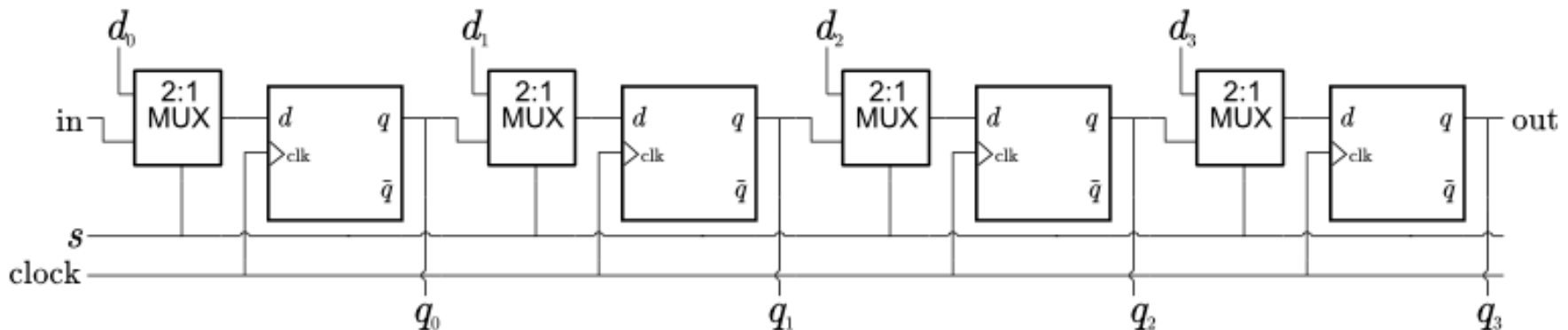


 - Multiplexer erlauben Umschalten zwischen zwei Betriebsarten:
 1. Schiebeoperation mit Lesen von *in* (wie Standard-Schieberegister)
 2. Paralleles Laden von Daten (zum späteren Herausschieben nach *out*)
- Anwendung: Serielle Datenübertragung



Agenda

  
- Standard-Schaltnetze
 - Multiplexer
 - Demultiplexer
 - Programmierbare Logik
- Standard-Schaltwerke
 - (Auffang-)Register
 - Schieberegister
 - Zähler







Funktion

 
- **Ausgänge** q_n, \dots, q_0 (interpretiert als Binärzahl)
- In jedem **Takt** wird die Ausgabe inkrementiert
- **Zusätzliche Eingänge:** Set, Reset, Vorwärts- und Rückwärtsmodus
- Anwendung: Abzählen von Impulsen, kontinuierliche Adressierung



  Asynchroner Zähler mit T(oggle)-Flipflops




c	t	q_{n+1}
0/1/↑	-	q_n
↓	0	q_n
↓	1	$\neg q_n$

 

Synchroner Zähler

 - **Ausgänge** q_n, \dots, q_0 (interpretiert als Binärzahl)
- In jedem **Takt** wird die Ausgabe inkrementiert
- **Zusätzliche Eingänge (optional)**: Set, Reset, Vorwärts- und Rückwärtsmodus
- Anwendung: Abzählen von Impulsen, kontinuierliche Adressierung



q_2	q_1	q_0	q_2'	q_1'	q_0'
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Synchroner Zähler

- Übergangsfunktion:

q_2	q_1	q_0	q_2'	q_1'	q_0'
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Synchroner Zähler

- Übergangsfunktion:


$$q_0^{t+1} = \neg q_0^t$$

$$q_1^{t+1} = q_1^t \Leftrightarrow q_0^t$$

$$q_2^{t+1} = q_2^t \Leftrightarrow (q_1^t \wedge q_0^t)$$

$$\dots \text{ und weiter } q_3^{t+1} = q_3^t \Leftrightarrow (q_2^t \wedge q_1^t \wedge q_0^t)$$

q_2	q_1	q_0	q_2'	q_1'	q_0'
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

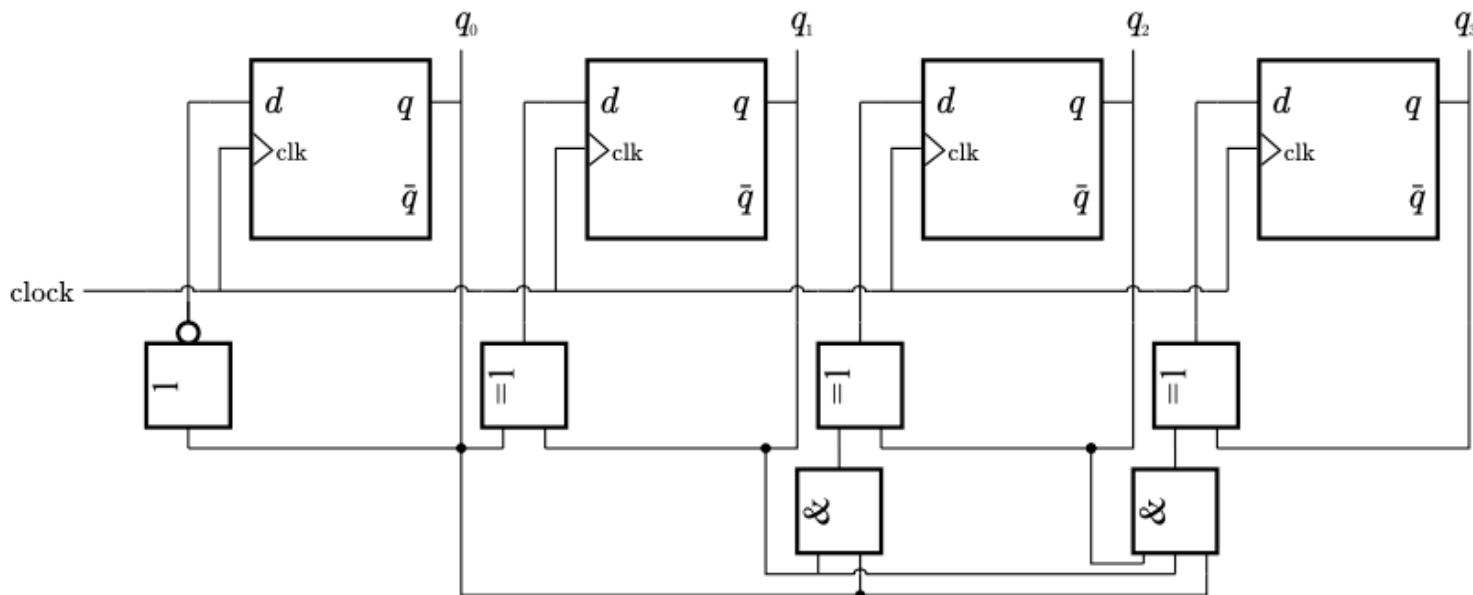

Agenda

- Standard-Schaltnetze
 - Multiplexer
 - Demultiplexer
 - Programmierbare Logik
- Standard-Schaltwerke
 - (Auffang-)Register
 - Schieberegister
 - Zähler

